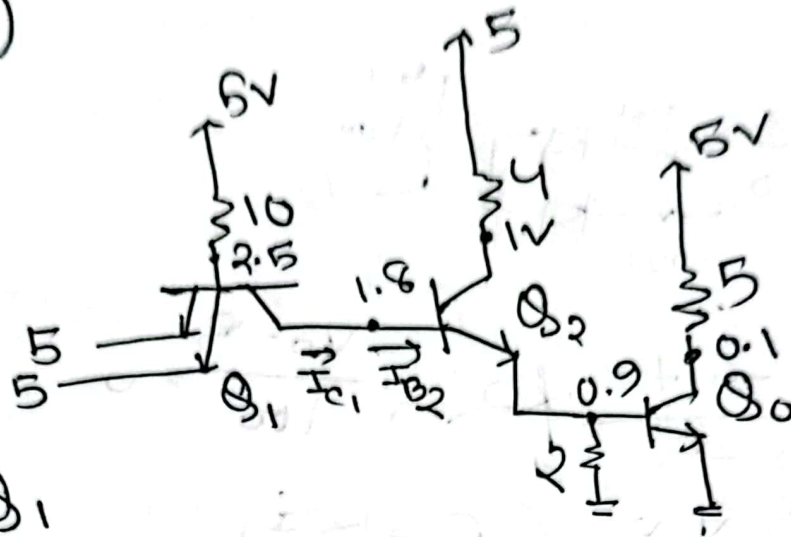



1.(a)



For  $Q_1$

$V_{BC} > 0$   
 $V_{BE} < 0$  } Rev Active

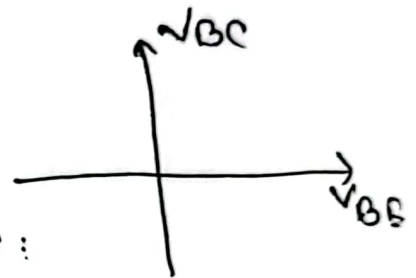Let's assume  $Q_2$  &  $Q_3$  in ~~sat~~ Saturation mode:



for  $V_{B0} = 0.9$ ,  $V_{C0} = 0.1V$

$$V_{B2} = 0.9 + 0.9 = 1.8V$$

$$V_{C2} = 0.9 + 0.1 = 1V$$

In rev active

$$V_{BC} = 0.7V \therefore V_{B1} = 1.8 + 0.7 = 2.5V$$

$$\therefore I_{B1} = \frac{5 - 2.5}{10} = 0.25$$

$$I_{E2} = \beta \times I_{B1} = 0.025$$

$$I_{E1} = I_{E2} + I_{E3} = 0.05$$

$$I_{C1} = I_{B1} + I_{E1} = 0.3$$

$$I_{C1} = I_{B2} = 0.3$$

$$I_{C2} = \frac{5-1}{4} = 1V$$

$$I_{E2} = I_{B2} + I_{C2} = 1.3$$

$$I_B = \frac{0.9}{2} = 0.45$$

$$I_{B0} = I_{E2} - I_B = 0.85$$

$$I_{C0} = \frac{5 - 0.1}{5} = 0.98$$

$$\therefore \text{For } Q_0, \frac{I_{C0}}{I_{B0}} = 1.15 < \beta_F$$

$\therefore Q_0$  in saturation

b

$$V_0 = 0.1$$

$Q_1$  in saturation mode

$$V_{BE} = 0.9$$

$$V_B = 0.9 + 0.1 = 1V$$

$$V_C = 0.1 + 0.1 = 0.2V$$


$$I_{BQ1} = \frac{5-1}{10} = 0.4$$

$$I_{EQ1} = I_{BQ1} = 0.4$$


$$I_{C0} = 0.98$$

$$\begin{aligned} I_{Cmax} &= I_{B0} \times \beta_F \\ &= 0.85 \times 30 \\ &= 25.5 \end{aligned}$$
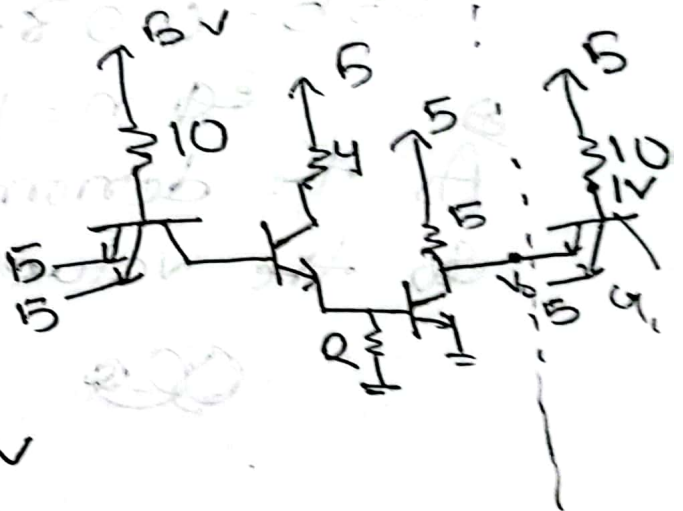
$$\begin{aligned} I_{Cmax} &= I_{C0} + n \times I_{EQ1} \\ 25.5 &= 0.98 + n \times 0.4 \\ n &= 61.3 \\ [n] &= 61 \end{aligned}$$



Q2

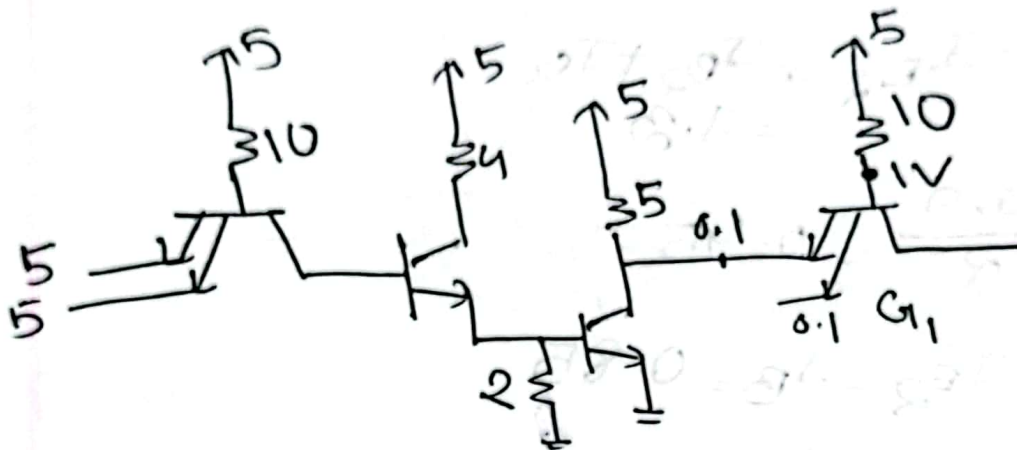

$$I_L = \frac{0.4}{2} = 0.2$$

$$I_{Cmax} = I_{C0} + n \times I_L$$


$$\therefore 25.5 = 0.98 + n \times 0.2$$

$$n = 122.6$$

As the denominator  $I_L$  is decreased  
So the value of  $n$  has increased.

Q3

2. (a)

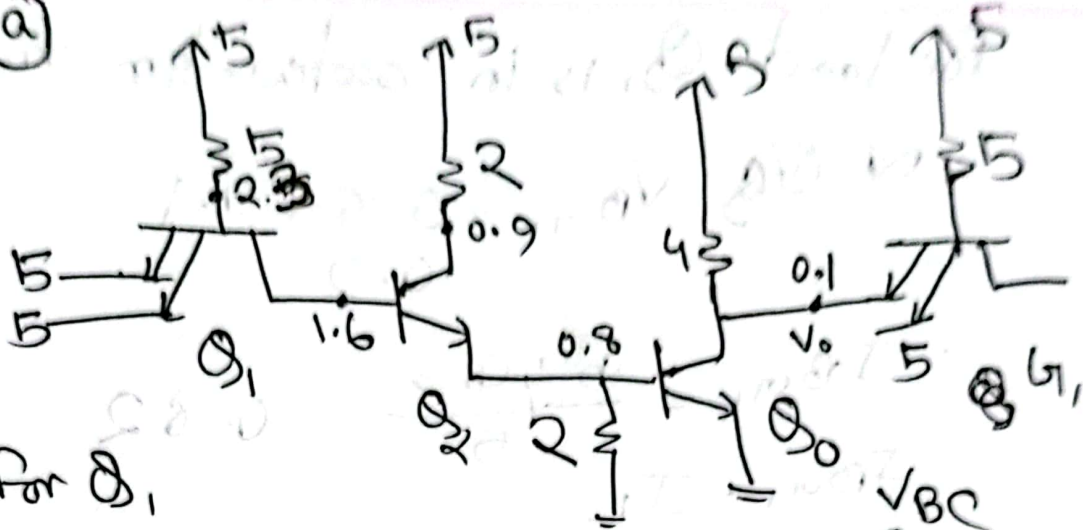


As for  $Q_1$ ,

$$V_{BE} < 0$$

$$V_{CE} > 0$$

so in reverse active mode

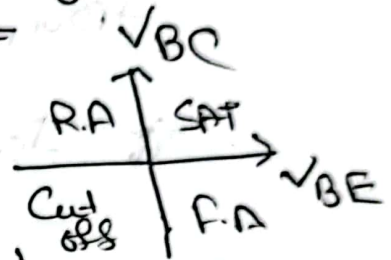

$Q_2$  &  $Q_3$  is sat in saturation mode.

$Q_3$   $V_{B0} = 0.8, V_{C0} = 0.1$

$Q_2$   $V_{B2} = 0.8 + 0.8 \mid V_{C2} = 0.8 + 0.1$   
 $= 1.6 \quad = 0.9$

$Q_1$  . Rev active

$$V_{BC} = 0.7 \therefore V_B = 0.7 + 1.6 = 2.3$$

$$I_{B1} = \frac{5 - 2.3}{5} = 0.54$$

$$I_{E2} = \beta_{rev} \times 0.54 = 0.054$$

$$I_E = 0.108$$

$$I_{C1} = 0.108 + 0.54 = 0.648 = I_{B2} = 0.648 = I_{O2}$$

$$I_{C2} = \frac{5 - 0.9}{2} = 2.05$$

$$I_{E2} = 2.698$$

$$I_{B0} = \frac{2.698 - 0.4}{2} = 1.149$$

$$I_B = \frac{0.8}{2} = 0.4$$

$$I_{C0} = 1.225$$



For load  $Q_1$  is in saturation mode

$$V_{B_{Q1}} = 0.8 + 0.1 = 0.9$$

$$\therefore I_{B_{Q1}} = \frac{5 - 0.9}{5} = 0.82$$

$$I_{B_{Q1}} = I_L$$

$$\therefore I_{C_{max}} = I_{B_0} \times 40 = 20.91.92$$

$$\frac{91.92}{20} = 1.225 + n \times 0.82$$


$$n = 110.60$$

$$\therefore L_n \uparrow = 110$$

b

$$I_L = 0.82$$
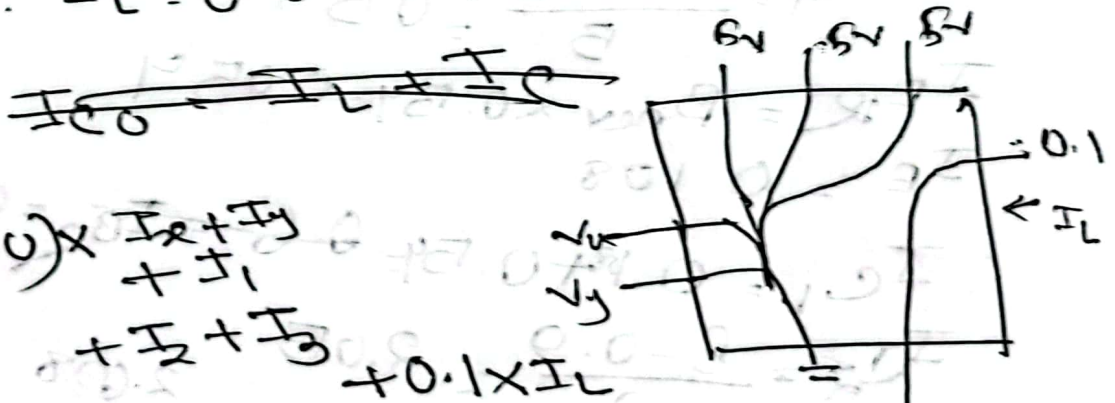
$$\therefore I_L = 0.82 \times 25 = 20.5$$



$$P = (5 - 0) \times \frac{I_C + I_B}{1} + I_2 + I_3 + 0.1 \times I_L$$

$$= 5 \times (0.54 + 0.54 + 0.54 + 2.05 + 1.225)$$

$$= 21.665 \text{ mW} + 0.1 \times 20.5$$

$$\beta = \frac{I_{C0} + n I_L}{I_{B0}}$$

$$= \frac{1.223 + 110 \times 0.82}{2.298}$$

$$= 39.78$$

$$I_C = (1 - \alpha) I_E + I_{C0}$$

connected to the output  
circuit of the BJT



$$I_C = I_E - I_{B0}$$

$$I_C = \frac{10 - 0.1}{10} - \frac{0.1}{100}$$

$$I_C = 0.99 - 0.001 = 0.989 \text{ A}$$